 


Open-It FPGAトレーニングコース(入門編)

2.1 Verilog-HDL記述(組み合わせ回路)



第3.4版

2016年02月22日

3.4.1. HDLを使用する理由

何故回路図ではいけないのか？

HDL: Hardware Description Language

テキストファイルで回路を表現する為の言語

ソフトウェア・プログラムの様に書ける

代表的な言語はVerilog-HDLとVHDL

最近ではHDLが主流です

ちなみに、ISEは回路図入力もサポートしています

回路表現方法

部品とその配線情報が回路情報

4要素の接続で決まるので、その接続を表現できれば良い

主な表現方法

- 回路図
- Hardware Description Language (HDL)
 - Verilog-HDL, VHDL, SystemCなど

FPGA回路はHDLで書くことが多い

何故HDLを使うのか？

回路図入力には幾つかの問題がある

- 作業効率が悪い
 - 基本的に1信号を1本の線で表現
 - 入力ミスが多くなる
- 大規模回路では読みにくい
 - 回路図が複数枚になると信号の接続先を調べるだけでも大変

HDLの魅力

- 設計作業を効率よく行うために誕生
- 効率良く入力できる事で
 - 入力ミスを少なく
 - 大規模回路が扱えるようになった
 - 読みやすい
- 他には、
 - コードを仕様書に近づける

回路動作の理解は回路図の方が優れています。
ブロック図、回路図なども組み合わせて設計を進めてください

HDLの注意

- 魔法の言語ではありません
 - HDLを使えばハードを知らなくてもハード設計ができると思っている人がいますが・・・
- 作業効率を上げる為の手法です
 - それ以上の期待をしてはいけません
 - 回路図の接続情報をテキストファイルで表現しただけです
- 回路を理解しなければ設計はできません

Verilog HDL

- テキストファイルとして書きます
 - テキストエディタを使って書きます
 - 各自好きなエディタを使ってください
 - 通常拡張子は.v
- 文法がC言語に似ている
 - しかし、動作はまったく異なるので注意！！
 - 回路図からHDLへ書き直すと理解しやすい

最初に衝撃的な事実！

HDL文法的に**正しくても**
動かない回路が生成される事がある！

このような事が起きるのでハードウェア設計が難解だと思ふ人が少なくないようです

回路を考えずにコーディングしてはいけません。

回路を考え、その回路をHDLで記述して下さい。

何故、その様な事が起きるのか？

- シミュレーション用の記述も含まれている
 - 抽象度が高い記述
 - シミュレーションで使用する時はPC上の動作に限定されるので回路化する必要が無い

- 回路を言語で記述するために設計されている
 - 言語で回路を記述、生成するためではない

どの様に対応するのか？

- 先ず回路を設計する


- 設計した回路を言語を用いて記述する

- 代表的な記述スタイルを真似する
 - ツールのHDL記述ガイドなどが参考になる


3.4.2. Verilog-HDL

デジタル回路の構成要素

$O = A \& B;$

 


AND2

 

INV

$O = \sim I;$

$O = A | B;$

 

OR2



DFF

全てのデジタル回路は
この4つの要素(回路)のみで構成されている
4要素のHDL記述を知っていれば最低限の知識としては十分

トレーニングコースで使用する文法のみ解説します

ネットワークに接続できる方は「[Verilog-HDL入門](#)」も参考にしてください


書籍に色々な書き方が紹介されていますので
気に入った、凝った書き方や美しい書き方を見つけてください。

Verilog-HDL概要

- Verilog-HDLコードはテキストファイルとして作成する
- 拡張子は“.V”
- 通常1ファイルで1回路(モジュール)
 - 数字から始まるモジュール名は使用しない
 - 文法では決まっていないが問題を起きにくくするために奨励
- 大文字、小文字は区別される
- コメントは/*から*/、または//から行末まで
- 基本的に1文は;で終わる
- 全角文字はコメント以外では使用できない
 - エラーが出るが、理由が表示されない！！
 - 特に全角スペースに注意！！エディタ上での発見が困難！！


目標

ANDをVerilog HDLで記述してみましよう

 

ある回路の集まりを回路ブロックと呼ぶ
Verilog-HDLではモジュールと呼びます

ANDゲート回路

 

入力信号:
SW_A, SW_B

モジュール名: TEST
ファイル名: TEST.V

出力信号:
LED0

このモジュールをVerilog-HDLで書くと……

ANDゲートのHDLコード

コメント

```
// この行はコメントになります ←
```

```
module TEST ( ←
  input SW_A, ←
  input SW_B, ←
  output LED0 ←
); ←
```

Module名 回路の名前

区別できる好きな名前をつけてよい、ファイル名と同じにした方がよい

()の中に入出力信号線リストを書く

- 信号名 + 入出力の属性定義
- input, output, inoutの3種類

ポートリストの最後は,が無いので注意

文の最後は;で終わる

```
/* AND gate */ ←
assign LED0 = SW_A & SW_B; ←
```

```
endmodule ←
```



組み合わせ回路はassignを使用して書く、右辺が入力、左辺が出力

moduleで始まり
endmoduleで終わる

コメント



演算子

$$O=A\&B;$$

  

$$O=\sim I;$$

$$O=A|B;$$

  

$$O=A\wedge B;$$

Assign文

- 組み合わせ回路出力はassign文をつかう
 - 例) AND回路、 assign $O = A \&B;$
- wire宣言
 - 明示的に組み合わせ回路が出力する信号であることを示す
 - 例) wire $O;$
 - 使用されているassign文よりも上の行で宣言する必要あり
 - output信号はwire宣言してはいけない
 - Output記述はwire宣言と同じ

3.4.3. Verilog-HDL文法補足

マルチビット信号の書き方

- マルチビット信号
 - 複数本で一つの意味をなす信号
 - 本数をビット幅と言います。
- 例えば、“data”と名付けた信号が8本で構成されている時は“data[7:0]”と書きます
 - 慣習的にLSBを0とすることが多いです

定数の書き方1

□ 例、4'd3

- 4はビット幅を意味します。
- dは10進表現を意味します
 - 他に、hで16進、bで2進を表すことができます。
- 3が値です。ここではd3なので十進数で3であることを表しています。

□ 例2

- 5'h1Fは16進数で1F,すなわち10進表現で31を表しています。

定数の書き方2

- 省略
 - ビット幅を省略するとビット幅32
 - 単に数字を書くと10進数表現
- 読みやすく為にスペースの代わりに_を使用することができます、32'h0123_4567など

履歴

- 2012/5/17 第1.0版 ISE13.4対応 内田智久(Esys, KEK/総研大), 林達也(大阪大学)
- 2014/8/7 第2.0版 章構成変更 内田智久(Esys, KEK/総研大)
- 2015/7/31 第3.0版 章構成変更 内田智久(Esys, KEK/総研大)
- 2015/8/6 第3.1版 誤字修正 内田智久(Esys, KEK/総研大)
- 2015/12/03 第3.2版 誤字修正 内田智久(Esys, KEK/総研大)
- 2016/01/27 第3.3版 誤字修正 内田智久(Esys, KEK/総研大)
- 2016/02/22 第3.4版 誤字修正 内田智久(Esys, KEK/総研大)